
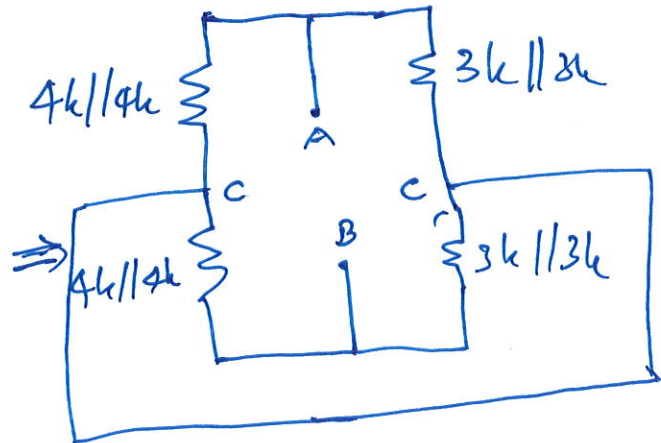



SOLUTIONS TO QUIZ - 1

①

1. Fig. 1

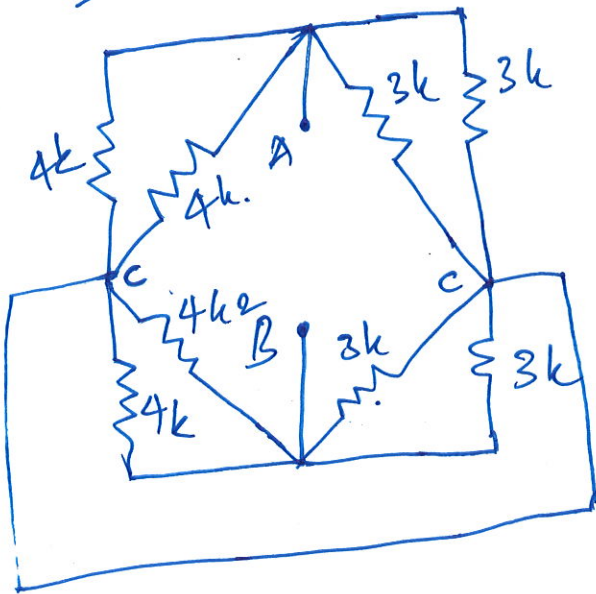

\Downarrow

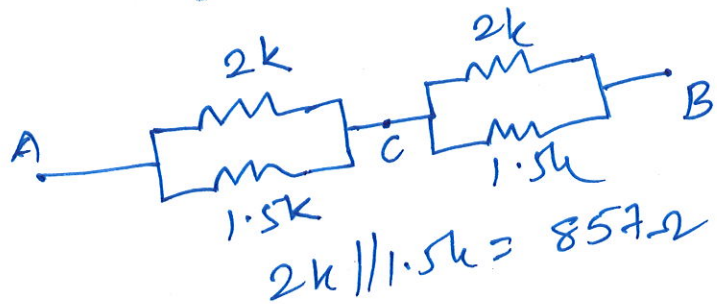


857Ω 857Ω \Rightarrow

$R_{AB} \approx 1.7k\Omega$


$2k \parallel 1.5k = 857\Omega$

Fig. 2



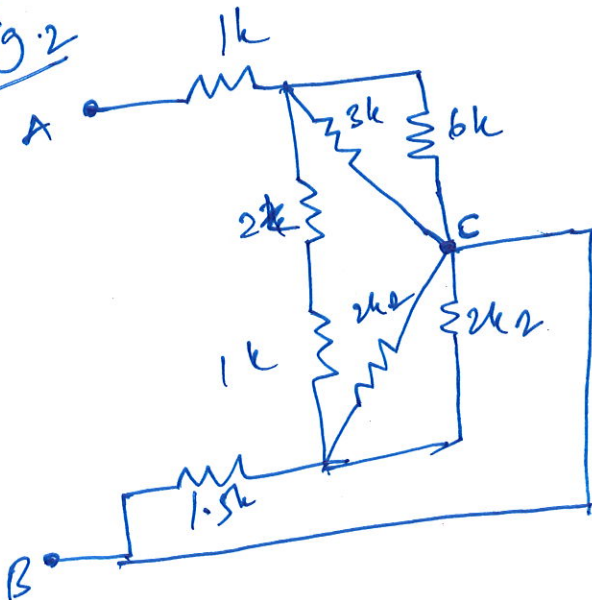


$3k \parallel 6k = \frac{3 \times 6}{3 + 6} = 2k$

$2k \parallel 2k = 1k$

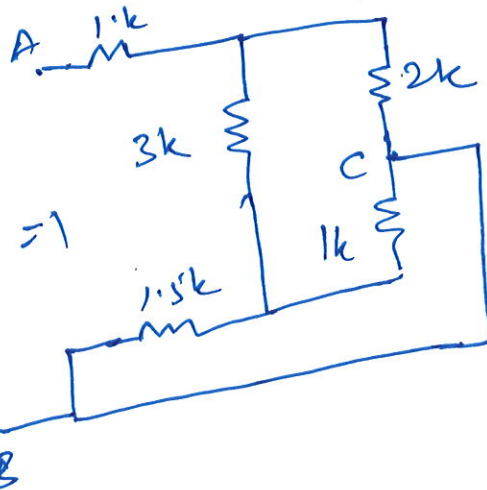


2

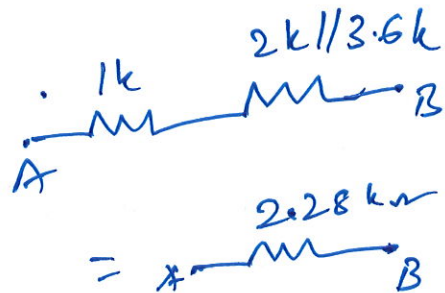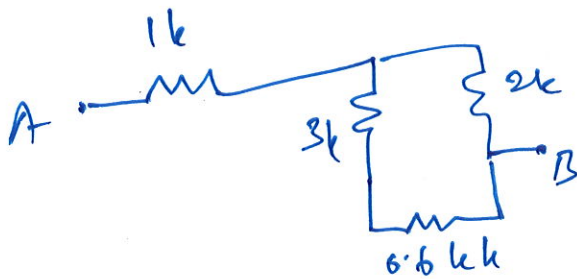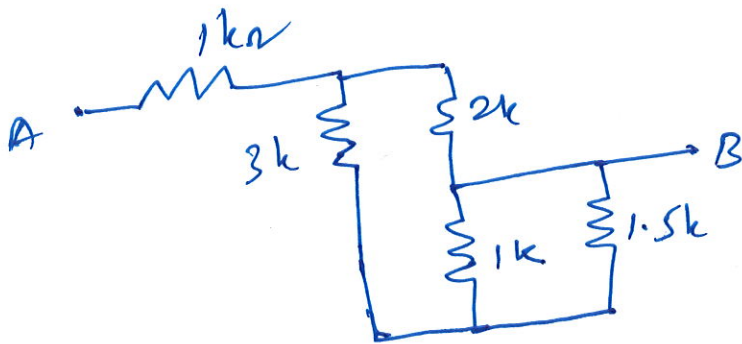

2.

10mA

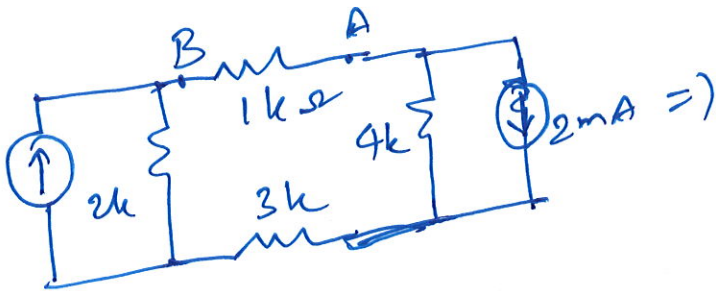


$$V_{S1} = I_{S1} \cdot R_{S1}$$

$$= 10\text{mA} \times 2\text{k}$$

$$= 20\text{V}$$

$$V_{S2} = I_{S2} \cdot R_{S2}$$
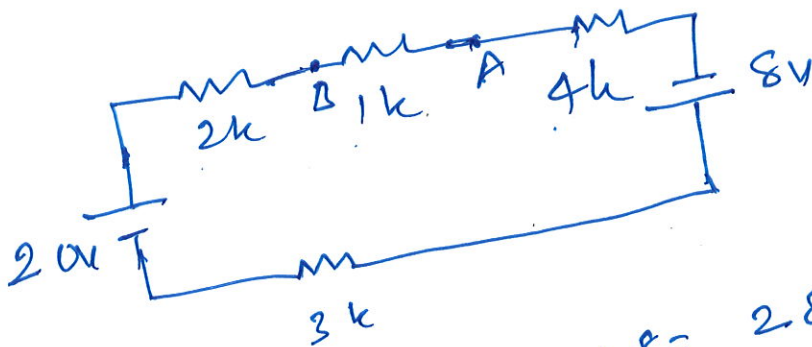
$$= 2\text{mA} \times 4\text{k} = 8\text{V}$$



$$R_{\text{total}} = 10\text{k}$$

$$V = 20 + 8 = 28\text{V}$$

$$I = \frac{28}{10\text{k}} = 2.8\text{mA}$$