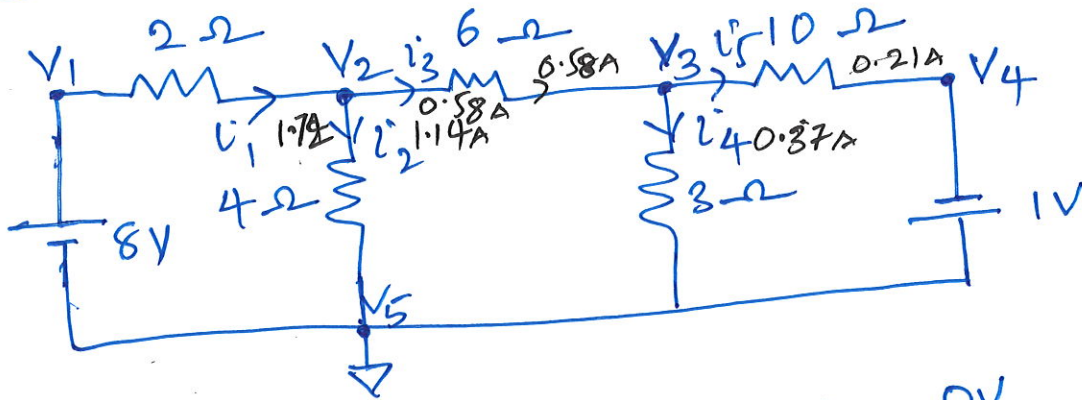


Nodal Analysis

①



$$V_1 = 8V \quad V_4 = -1V \quad V_5 = 0V$$

At node V_2 , $i_1 = i_2 + i_3$ (KCL)

$$i_1 = \frac{V_1 - V_2}{2} \quad i_2 = \frac{V_2}{4} \quad i_3 = \frac{V_2 - V_3}{6}$$

$$\frac{8 - V_2}{2} = \frac{V_2}{4} + \frac{V_2 - V_3}{6}$$

$$\frac{8}{2} = \frac{V_2}{2} + \frac{V_2}{4} + \frac{V_2}{6} - \frac{V_3}{6}$$

$$\frac{11}{12} V_2 - \frac{V_3}{6} = 4$$

$$11V_2 - 2V_3 = 48 \quad \text{--- (1)}$$

At node V_3 : $i_3 = i_4 + i_5$ (KCL)

$$i_3 = \frac{V_2 - V_3}{6} \quad i_4 = \frac{V_3 - V_4}{3} = \frac{V_3 + 1}{3}$$

$$i_5 = \frac{V_3}{10}$$

$$\frac{V_2 - V_3}{6} = \frac{V_3}{3} + \frac{V_3 + 1}{10}$$

(2)

$$\frac{v_2}{6} - \frac{v_3}{6} - \frac{v_2}{3} - \frac{v_2}{10} = \frac{1}{10}$$

$$\frac{v_2}{6} - \frac{36v_3}{60} = \frac{1}{10}$$

$$10v_2 - 36v_3 = 6 \quad \text{--- (2)}$$

Writing (1) & 2

$$11v_2 - 2v_3 = 48$$

$$10v_2 - 36v_3 = 6$$

$$\begin{bmatrix} 11 & -2 \\ 10 & -36 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 48 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 11 & -2 \\ 10 & -36 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 48 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{Det}[A] = 11 \times (-36) - 10(-2) = -376$$

$$v_2 = \frac{\det \begin{bmatrix} 48 & -2 \\ 6 & -36 \end{bmatrix}}{\det[A]} = \frac{-1716}{-376} = 4.56 \text{ V}$$

$$v_3 = \frac{\det \begin{bmatrix} 11 & 48 \\ 10 & 6 \end{bmatrix}}{\det[A]} = \frac{-414}{-376} = 1.1 \text{ V}$$

$$i_1 = \frac{8 - 4.56}{2} = 1.72 \text{ A} \quad i_2 = 1.14 \text{ A}$$

$$i_3 = 0.58 \text{ A} \quad i_4 = 0.37 \text{ A} \quad i_5 = 0.21 \text{ A}$$



(3)

Using Source transformation

$$V_{S1} = 8V \quad R_{S1} = 2\Omega \quad I_{S1} = \frac{8}{2} = 4A$$

$$V_{S2} = 1V \quad R_{S2} = 10\Omega$$

$$I_{S2} = 0.1A$$

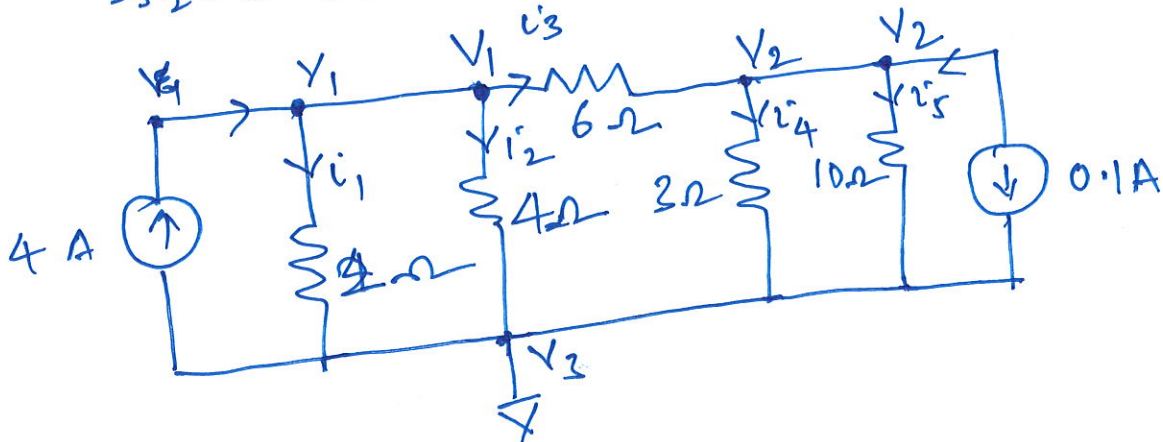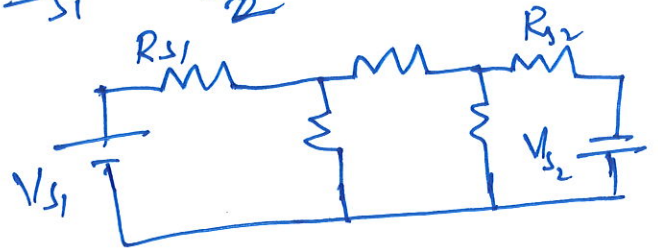

KCL at node V_1 ,

$$i_1 + i_2 + i_3 = 4A$$

$$i_1 = \frac{V_1}{2} \quad i_2 = \frac{V_1}{4} \quad i_3 = \frac{V_1 - V_2}{6}$$

$$\frac{V_1}{2} + \frac{V_1}{4} + \frac{V_1 - V_2}{6} = 4$$

$$\frac{11}{12} V_1 - \frac{1}{6} V_2 = 4 \Rightarrow 11V_1 - 2V_2 = 48 \quad \text{--- (1)}$$

KCL at node V_2 , $i_3 + (-0.1) = i_4 + i_5$

$$\frac{V_1 - V_2}{6} + (-0.1) = \frac{V_2}{3} + \frac{V_2}{10}$$

$$\frac{V_1}{6} + \frac{(-30)V_2}{60} = \frac{1}{10}$$

④

$$10V_1 - 36V_2 = 6 - (2)$$

Solving ① & ②

$$V_1 = 4.56V \quad V_2 = 1.1V$$

$$i_1 = 2.28A \quad i_2 = 1.14A \quad i_3 = 0.58A$$
$$i_4 = 0.37A \quad i_5 = 0.11A$$

