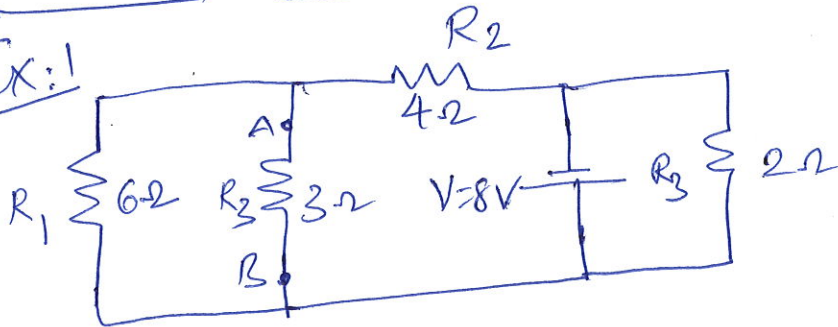



THEVENIN'S THEOREM

①


Ex: 1




To find R_{TH}

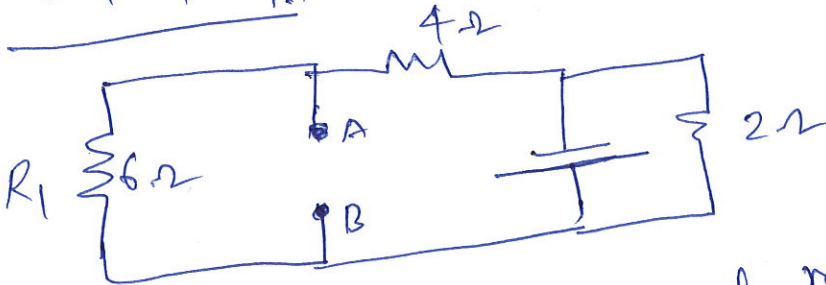

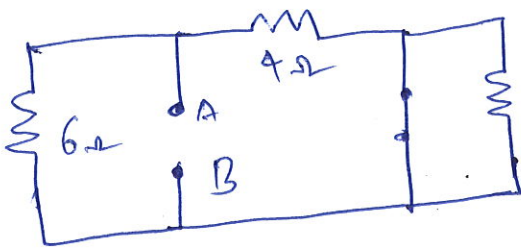
Short voltage source and re-draw the circuit



\Rightarrow


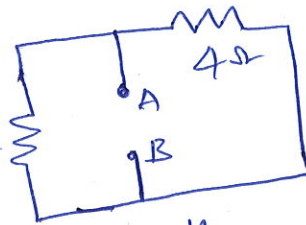


\Downarrow



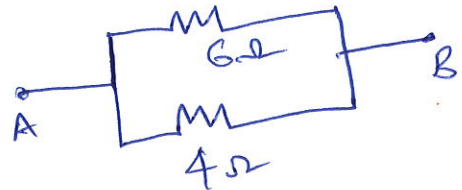


$$R_{TH} = (4 \parallel 6) = 2.4\Omega$$


To find V_{TH}

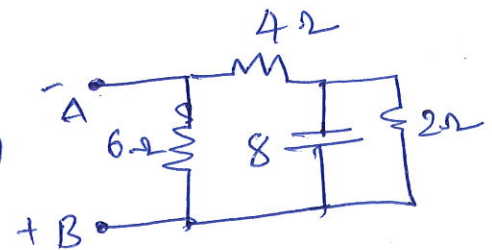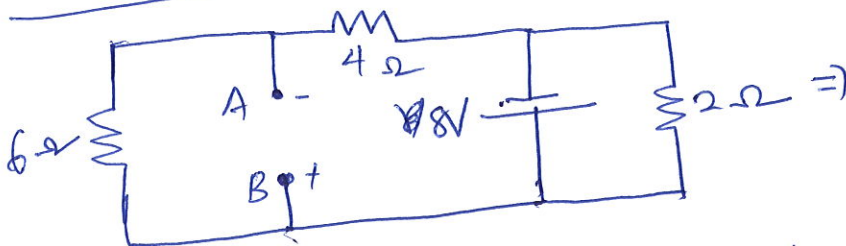
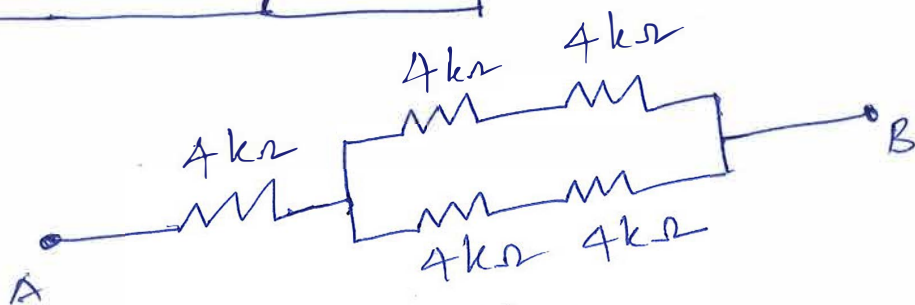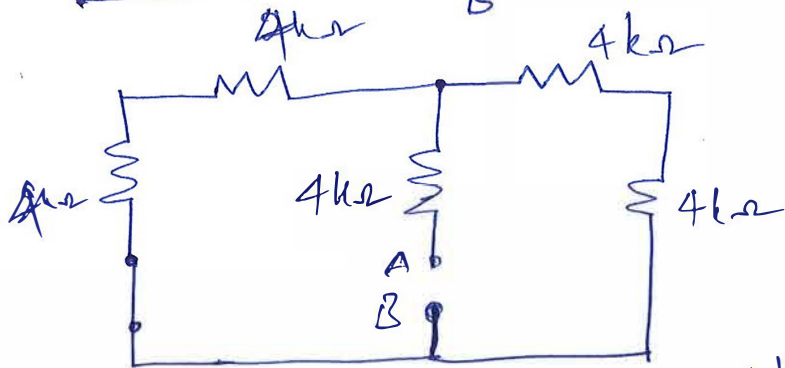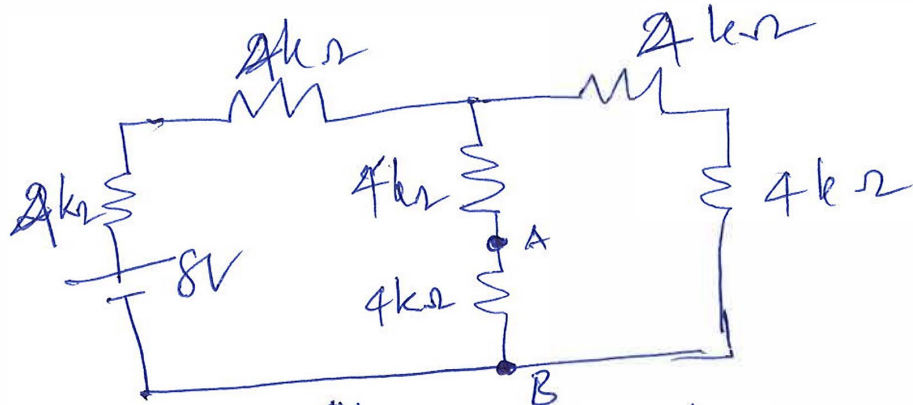
$$V_{BA} = \frac{8 \times 6}{6 + 4} = 4.8V = V_{TH}$$




$$\Rightarrow R_{TH} = 8k\Omega$$

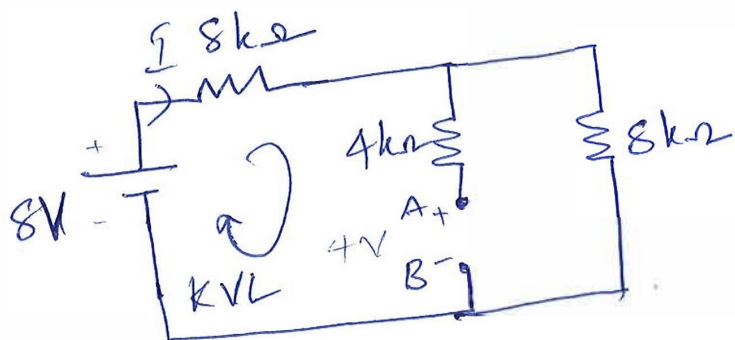

$$I_2 = \frac{8V}{16k\Omega} = 0.5mA$$
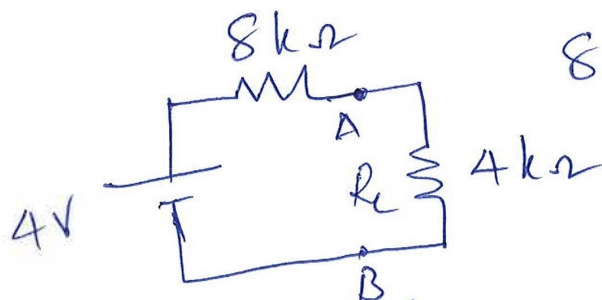
$$\begin{array}{r} 2.62 \\ 2.62 \\ \hline 2.66 \\ 8.00 \\ \hline 0 \end{array}$$




$$8 = 0.5mA \cdot 8k = V_{AB}$$

$$V_{AB} = 4V = V_{TH}$$

$$I_L = \frac{4}{12k} = \frac{1}{3}mA$$

$$V_L = \frac{1}{3} \cdot 4 = \underline{\underline{\frac{4}{3}V}}$$

2

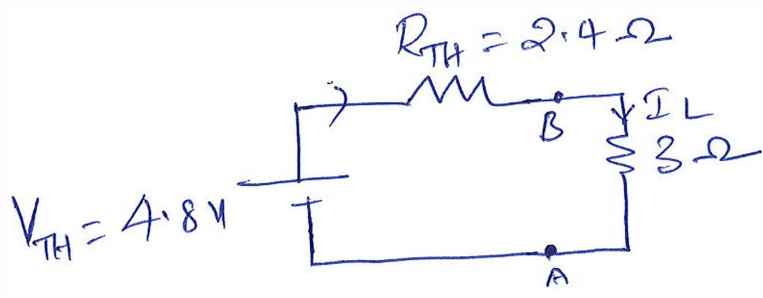

$$I_L = \frac{V_{TH}}{R_{TH} + R_L} = \frac{4.8}{2.4 + 3} = \frac{8}{9} A$$

$$V_L = I_L \cdot R_L = \frac{8}{9} \cdot 3 = \frac{8}{3} V$$