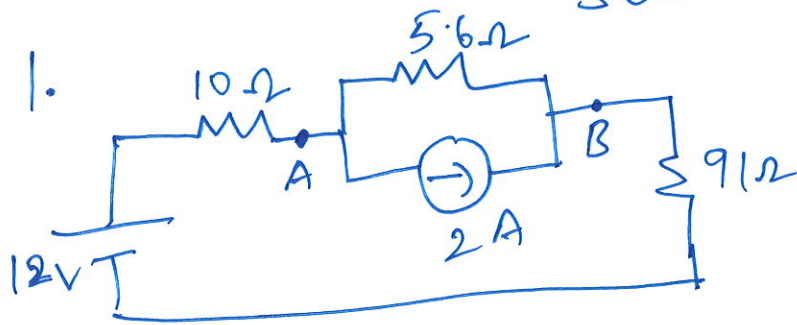



EECE105L TUTORIAL SHEET-4

①


SOLUTIONS


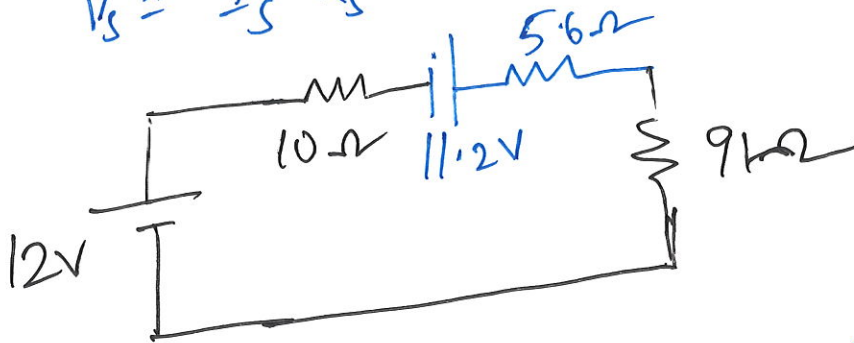
$$V_s = I_s \cdot R_s = 2 \times 5.6 = 11.2 \text{ V}$$



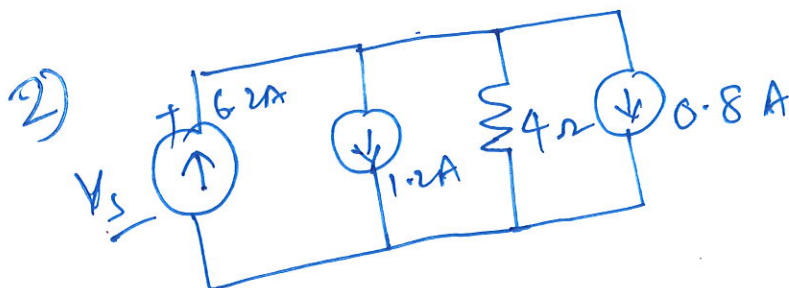
$$I = \frac{12 + 11.2}{10 + 5.6 + 9} = \underline{\underline{0.218 \text{ A}}}$$





$$I_{4\Omega} = 6.2 - 1.2 - 0.8 \text{ A} = 4.2 \text{ A}$$

$$V_s = 4.2 \times 4 = 16.8 \text{ V}$$

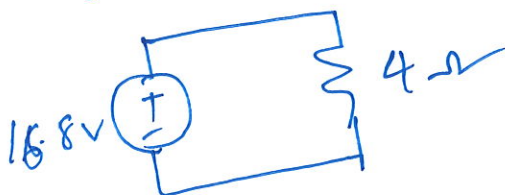

2

3)

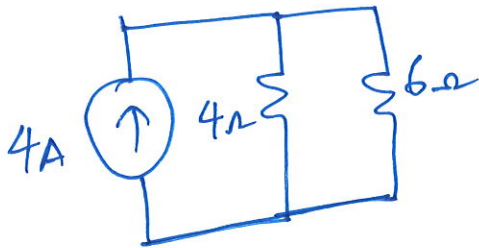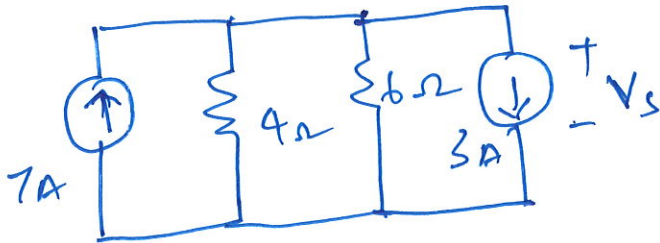


$$I_{4\Omega} = \frac{4 \cdot 6}{4+6} = \underline{2.4A}$$

$$\Downarrow \quad 4\Omega \parallel 6\Omega = 2.4\Omega$$

$$V_s = 4 \times 2.4 = 9.6V$$

9.6 V is voltage across $4\Omega \parallel 6\Omega$
 \Rightarrow 9.6 V is voltage across 4Ω and 6Ω as
 $7A$ source and $3A$ source.
 Thus, $V_s = 9.6V$

4)

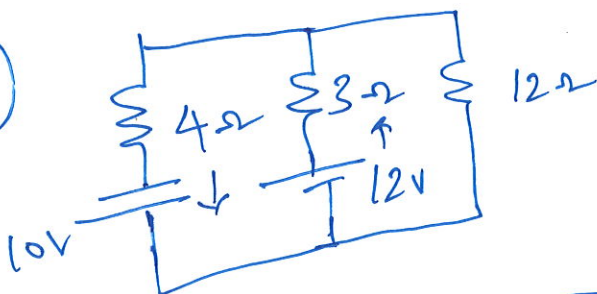


$$10V = I_1 \cdot 4\Omega$$

$$I_1 = 2.5A$$

$$12V = I_2 \cdot 3\Omega$$

$$I_2 = 4A$$

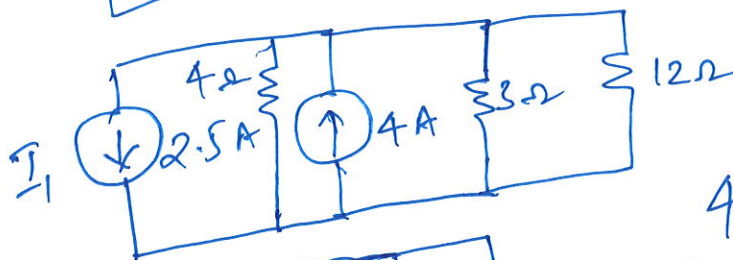


$$4 \parallel 3 = 12/7\Omega$$

$$1.5 \times \frac{12}{7} = \frac{18}{7}A$$




~~2~~

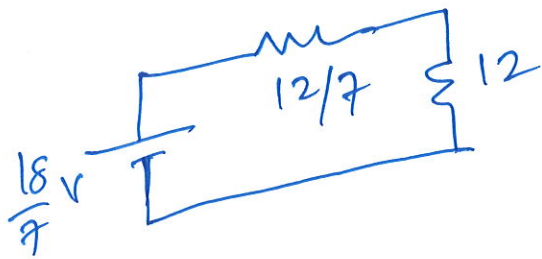



$I =$
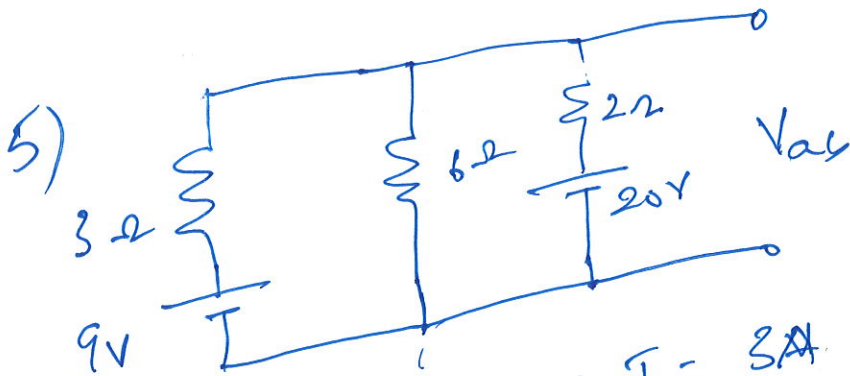
$$= \frac{18/7}{\left(\frac{12}{7} + 12\right)} = \underline{\underline{\frac{2}{16} \text{ A}}} \quad (3)$$



$$9 = I_1 \cdot 3 \Omega \Rightarrow I_1 = 3 \text{ A}$$
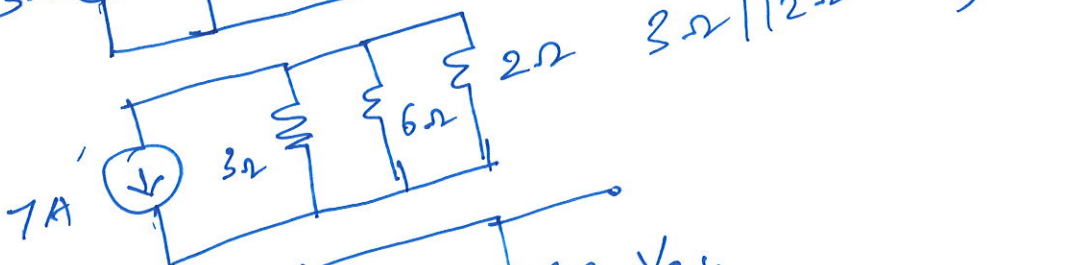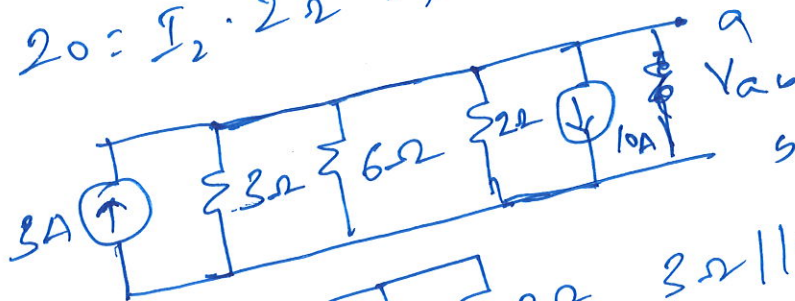
$$20 = I_2 \cdot 2 \Omega \Rightarrow I_2 = 10 \text{ A}$$




$$I_{6\Omega} = \frac{7 \times \frac{6}{5}}{(6 + \frac{6}{5})} = \frac{7}{6} \text{ A}$$


$$V_{6\Omega} = 7 \text{ V} \quad V_{ab} = \underline{\underline{-7 \text{ V}}}$$

6.

(4)


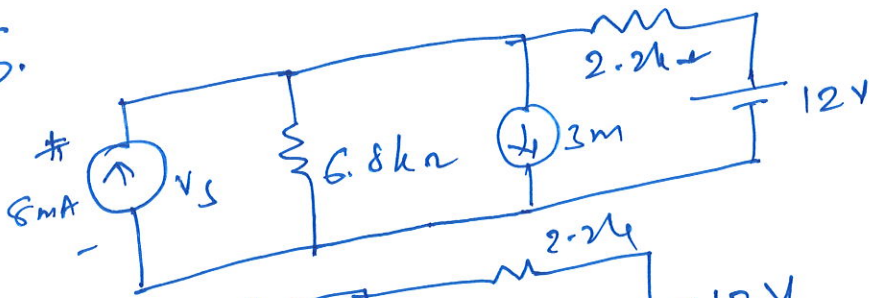

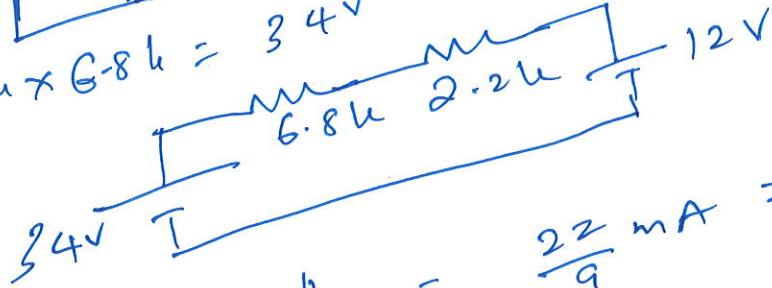
$$V = 5\text{mA} \times 6.8\text{k} = 34\text{V}$$



$$I_{24\text{V}} = \frac{34 - 12}{9\text{k}\Omega} = \frac{22}{9}\text{mA} = 2.44\text{mA}$$
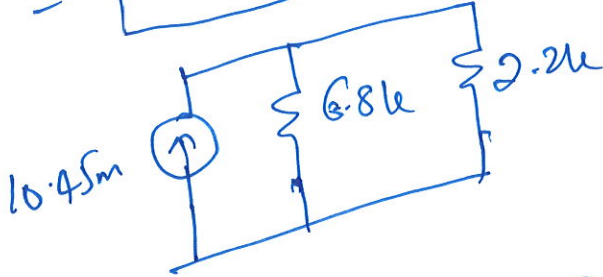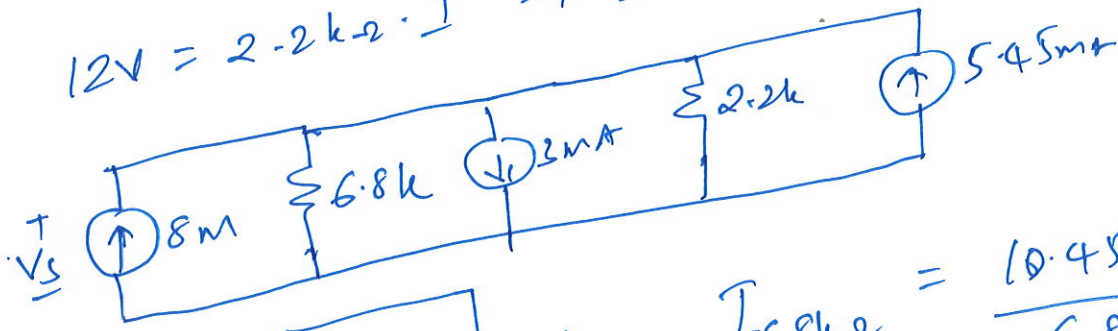
$$12\text{V} = 2.2\text{k}\Omega \cdot I \Rightarrow I = 5.45\text{mA}$$



$$I_{6.8\text{k}\Omega} = \frac{10.45 \times 2.2}{6.8 + 2.2} = 2.55\text{mA}$$

$$V_{6.8\text{k}\Omega} = 6.8\text{k} \times 2.55 = 17.35\text{V}$$